

Diode Application

① Limiter Clipping



2 Clamping

③ Voltage doubler

① * Limiter-Clipping

① $V > 0 \rightarrow$ diode is on $\rightarrow V_{out} = I R$

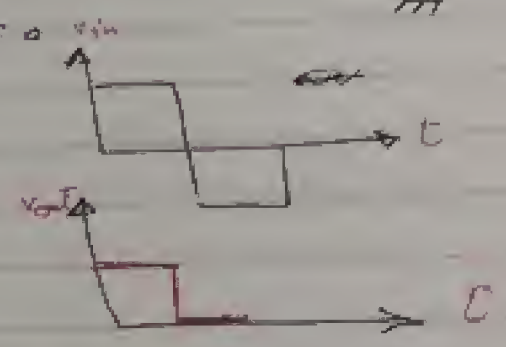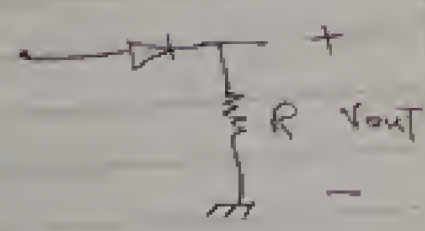$V < 0$ diode is off $\rightarrow V_{out} = 0$





① +ve half wave

$$V_o = 0$$


② -ve half wave

$$V_o = V_{in}$$

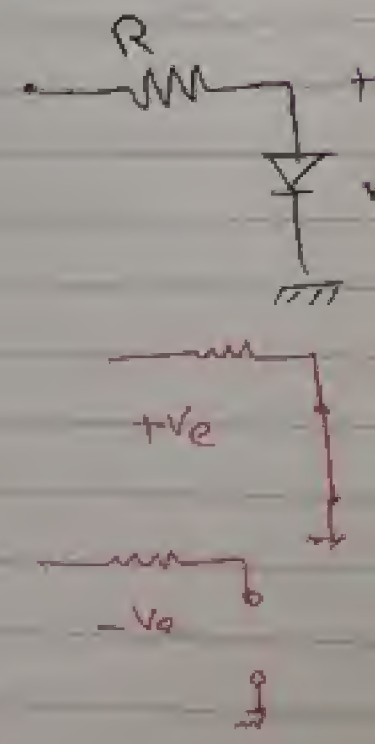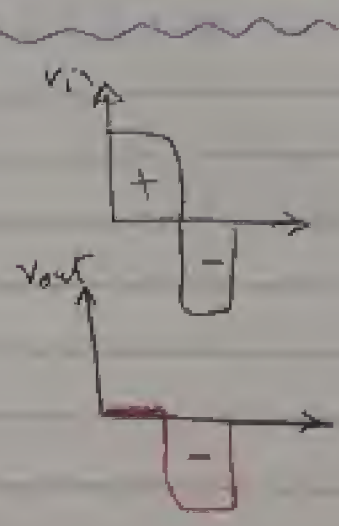


② Clamping :- Clamping يعني في كيفية قي الدارة

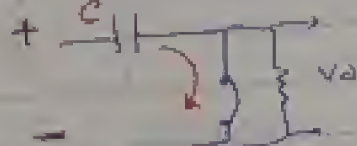① $V_{in} \geq 0$ \therefore Diode is on \rightarrow S.C



$$\therefore V_o = 0$$

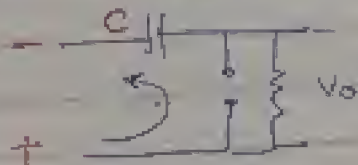② $V_{in} < 0$ Diode is off \rightarrow o.c






$$\therefore V_o = -2 V_{in}$$

في الحالة الأولى Forward \rightarrow $V = V_{in}$ يعني

في الحالة الثانية Revers. \rightarrow يكون الجهد على القطب

$$2V_{in} = V_c + V_{in} =$$

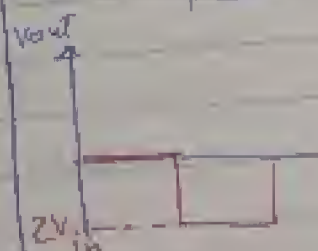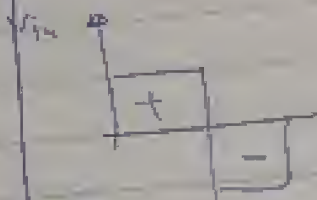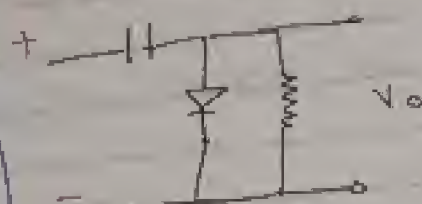

$$f = 1 \text{ KHz} = 1000 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms}$$




① From $T=0 \rightarrow T_1$ Diode is S.C

$$T_1 = \frac{T}{2} = 0.5 \text{ ms}$$

$$V_{out} = 0$$



② From $T_1 \rightarrow T_2$ Diode is o.c

$$V_{out} = -15$$

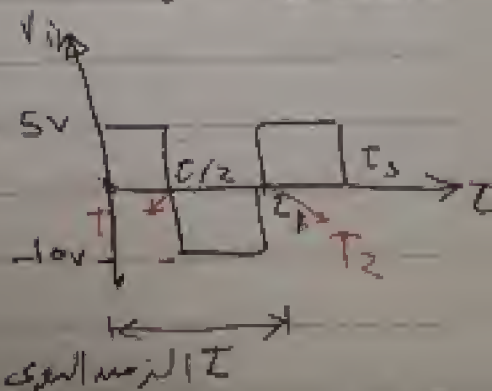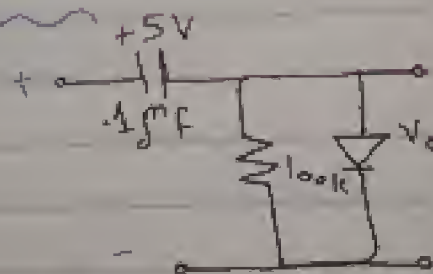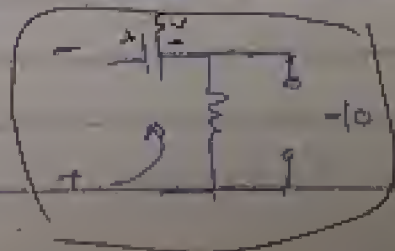


$$\tau = RC = 1 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^3$$

↓
discharge time $\tau = 100 \text{ ms}$

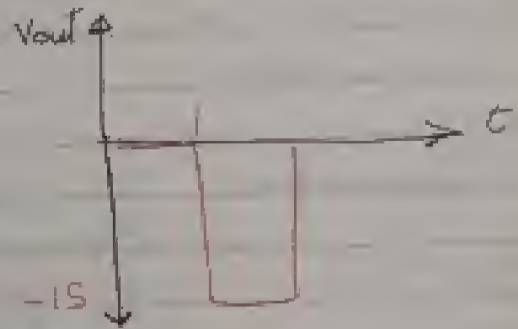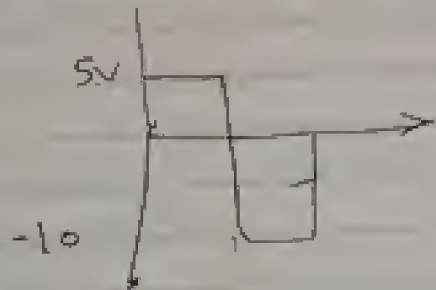

* * *

(3) Voltage doubler

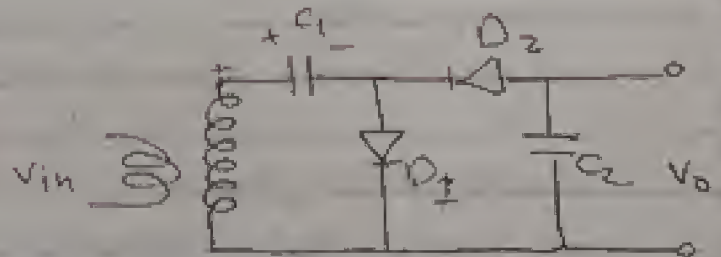


* Double input with $(-2V_e)$ sign
Inverted wave.

Forward $\Rightarrow V_{out} = 2 V_{in}$


Reverse $\Rightarrow V_{out} = -2 V_{in}$

transistor


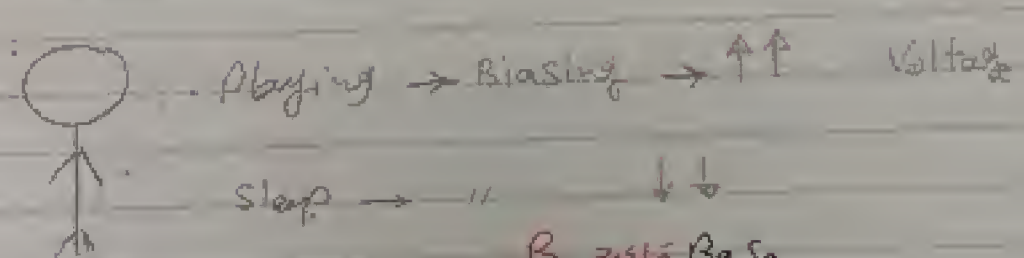
- 1* Switch γ trans
 off on
 "Saturation"
- 2* Amplifier γ مَكْبَر
 "Active Region"
 "Active Region"



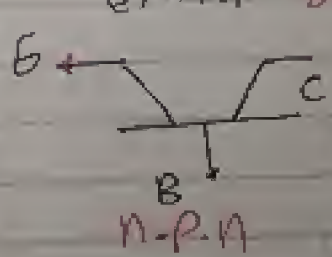Transistor: emitter E \rightarrow n \rightarrow p \rightarrow n \rightarrow Collector C
 B is Base




Back to Back Diodes

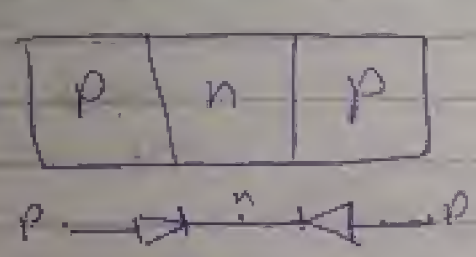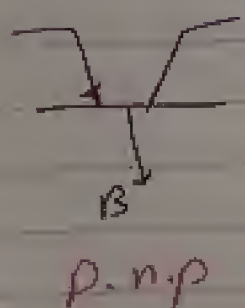


Active transistor

Amplifier

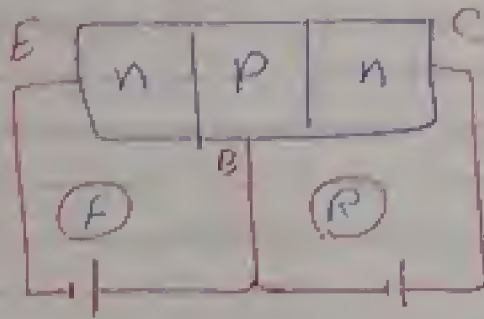لتحقيق الترانزستور كـ Amplifier
 لازم ان E يكون Forward
Reverse C +



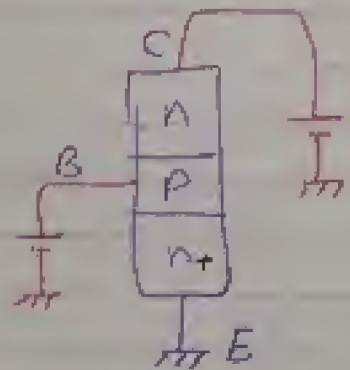
$$100A = V_{BE} \text{ Base} \leftarrow$$



* Collector Current
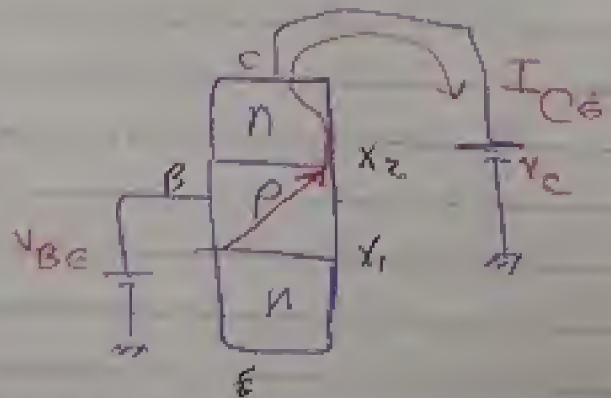
$$\Delta n(x_1) \propto \left(\exp^{\frac{V_B}{kT}} - 1 \right)$$



$$\Delta n(x_1) = \frac{N_E}{\exp^{\frac{V_B}{kT}} - 1} \left(\exp^{\frac{V_B}{kT}} - 1 \right)$$

$N_E \rightarrow$ تركيز الشحنات
 في ال emitter

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \leftarrow \text{Diode}$$

$$\frac{V_0/V_T}{e} = \frac{N_E N_B}{n_i^2}$$

Transistor

بالنسبة

$\Delta n(x_1)$ الدالة

$$\therefore \Delta n(x_1) = \frac{n_i^2}{N_B} \left(\exp^{V_{BE}/V_T} - 1 \right)$$

$$J_n = q D_n \frac{dn}{dx} = q D_n \left(\frac{0 - \Delta n(x_1)}{w_B} \right) \quad \text{Base } \Delta n_{BE}$$



الدالة

$$I_C = \frac{A_E \cdot q D_n n_i^2}{N_B w_B} \left(\exp^{V_{BE}/V_T} - 1 \right)$$

I_s

$$\therefore I_C = I_s \left(\exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right)$$

الدالة

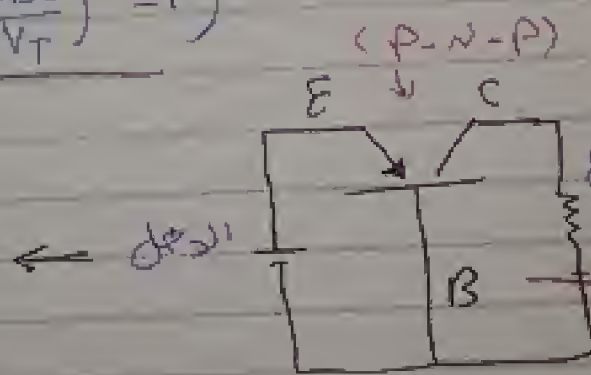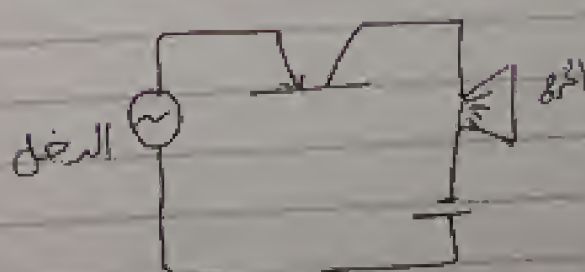

$$10 \text{ mV} \quad 1 \text{ V} \\ 1000 \beta = \frac{1 \text{ V}}{10 \text{ mV}} = \text{نسبة التكبير}$$

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \leftarrow \text{Diode}$$

$$e^{V_0/V_T} = \frac{N_A N_D}{n_i^2} \leftarrow \text{Transistor}$$

التيار
 $\Delta n(x)$ التوزيع



$$\therefore \Delta n(x) = \frac{n_i^2}{N_B} \left(\exp^{V_{BE}/V_T} - 1 \right)$$

$$J_n = q D_n \frac{dn}{dx} = q D_n \left(\frac{0 - \Delta n(x)}{w_B} \right) \leftarrow \text{Base } n \text{ recomb}$$

التيار المجمع

$$I_C = \frac{A_E \times q D_n n_i^2}{N_B w_B} \left(\exp^{V_{BE}/V_T} - 1 \right)$$
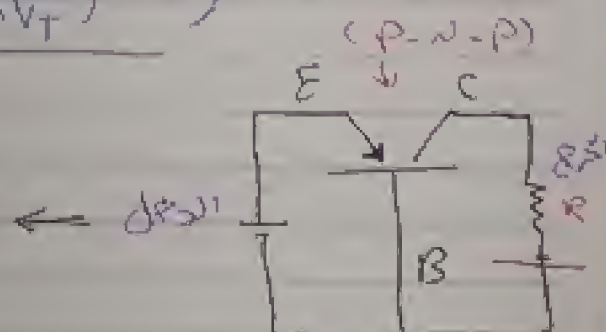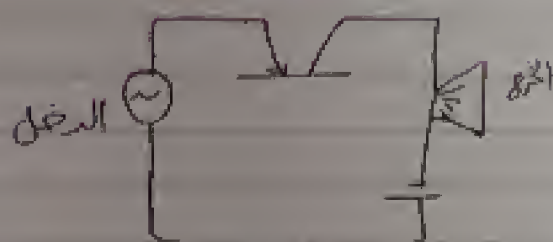
$$I_C = I_S \left(\exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right)$$



$$\frac{10 \text{ mV}}{1000} = \frac{1 \text{ V}}{10 \text{ mV}} = \text{نسبة التكبير}$$